Први колоквијум,
Бања Лука, 12. јун 2020. године

Задатак

На слици 1 приказан је једноставан електроенергетски систем. Параметри елемената система, дати су испод слике 1. За случај двофазног кратког споја са земљом на средини вода V_2, потребно је одредити:

а) струју квара,
б) напон по фазама на мјесту квара за вријеме квара,
в) струју по фазама које теку кроз трансформатор T_1 за вријеме квара и
г) напон звјездишта трансформатора T_2 за вријеме квара.

Напон на мјесту квара прије настанка квара једнак је номиналном напону водова.

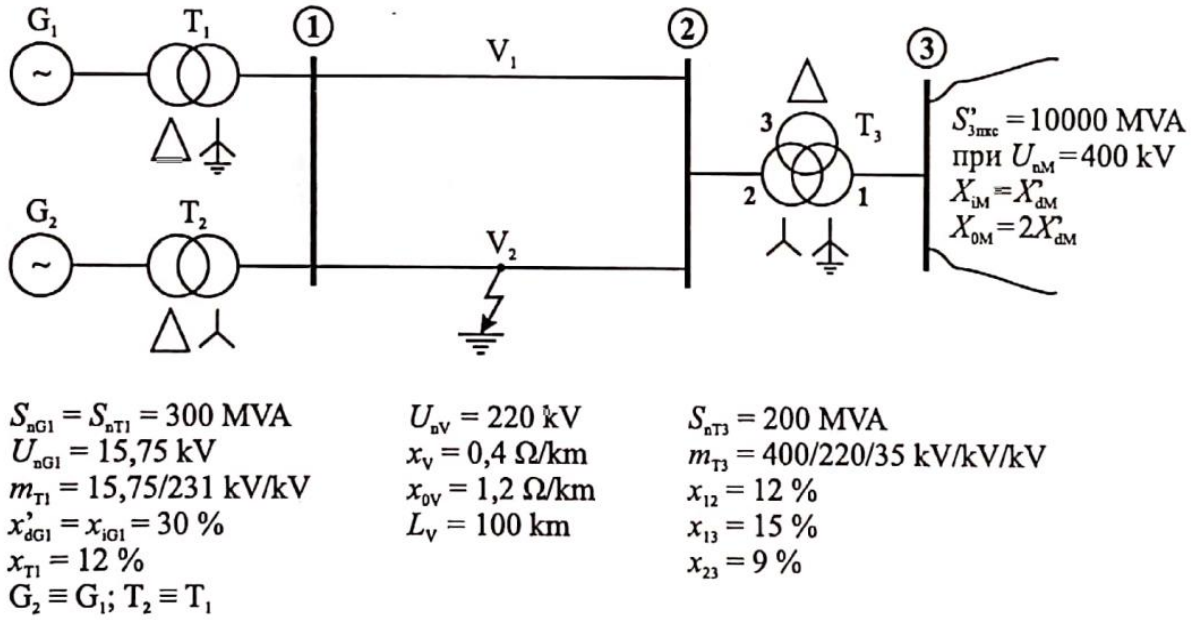

Слика 1 - Посматрани електроенергетски систем

Колоквијум се ради 150 минута!