Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 22. април 2020. године

Задатак 4

За мрежу са слике 1, израчунати колика је индукована електромоторна сила у телекомуникационом воду за случај једнополног кратког споја на мјесту које се налази на половини вода V_1. Водови V_1 и V_2 су паралелно вођени и њихово међусобно растојање је 50 метара.

Напомена: За базне вриједности усвојити $S_B = 100$ MVA и $U_B = 220$ kV. Напон на мјесту квара прије квара је 1 r.j. Остали подаци о параметрима елемената система, дати су табеларно.

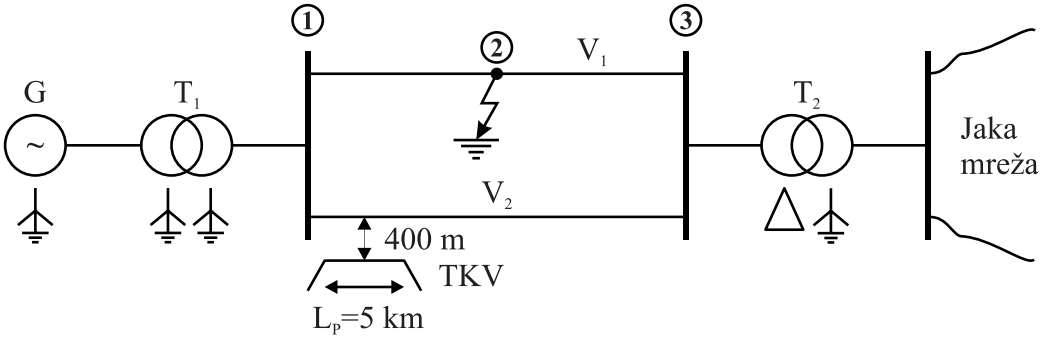

Слика 1 – Посматрани дио електроенергетског система

Подаци о параметрима елемената система:

Реактанса	G1	T1	T2	V1	V2	Мрежа
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,1	0,1	0,2	0,2	0,02
x_0 [r.j.]	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,05