ZADATAK 21

Odrediti raspodjelu snaga (aktivnih, reaktivnih i kompleksnih) po svim granama i naponske prilike za jednostavan elektroenergetski sistem prikazan na slici.

Riješiti zadatak za slučaj kada je čvor 2 tipa PU, za sljedeće vrijednosti (date u relativnim jedinicama): $u_1 = 1{,}05$; $u_2 = 1{,}04$; $\underline{s}_{P1} = (0{,}10 + j0{,}05)$; $\underline{s}_{P2} = (0{,}50 + j0{,}30)$ i $x_V = 0{,}125$.

***Napomena**: Referentni čvor s obzirom na fazne stavove je čvor 1. Sa SK označen je sinhroni kompenzator.*

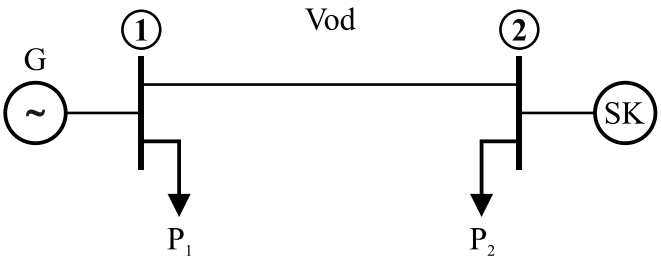

ZADATAK 22

Za elektroenergetski sistem sa slike potrebno je riješiti problem tokova snaga i raspodjele napona primjenom *Gauss-Seidel*-ovog metoda.

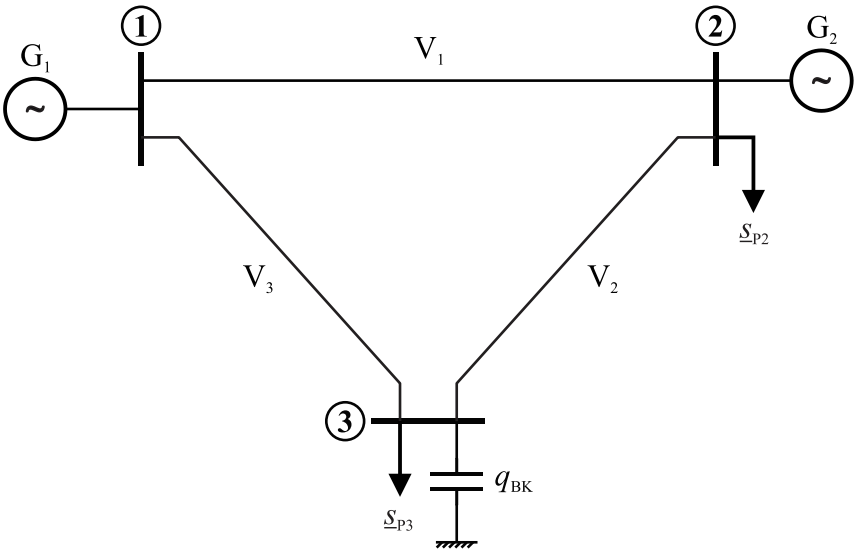

Parametri elemenata elektroenergetskog sistema sa slike i specificirane veličine u sistemu relativnih jedinica su: $u_1 = 1{,}00$, $\theta_1 = 0$, $u_2 = 1{,}00$, $p_{G2} = 3$, $\underline{s}_{P2} = (2 + j1)$, $\underline{s}_{P3} = (4 + j2)$, $\underline{y}_{V1} = (0{,}25 - j2{,}5)$, $\underline{y}_{V2} = -j5$, $\underline{y}_{V3} = (0{,}5 - j4)$ i $\underline{y}_{30} = j3$.