Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Analiza elektroenergetskih sistema 1

Završni ispit (pitanja)
Banja Luka, 27.09.2019. godine

1.pitanje (20%)

Prodiskutovati karakteristične radne režime voda (prazan hod, prenos prirodne snage, prenos maksimalne snage).

2.pitanje (20%)

Navesti osnovne karakteristike redne kompenzacije reaktivne snage. Kako se bira potrebna snaga redne baterije kondenzatora?

3.pitanje (20%)

Koje su prednosti i mane upotrebe sistema jediničnih vrijednosti (*per-unit*)? Koliko u relativnim jedinicama iznosi impedansa transformatora snage 200 MVA i napona kratkog spoja $u_k = 10\%$, ukoliko je za mrežu usvojena bazna snaga od 100 MVA?

4. pitanje (20%)

Objasniti *Newton-Raphson*-ovu metodu na primjeru sistema u kojem postoji više generatorskih i potrošačkih čvorova.

5.pitanje (20%)
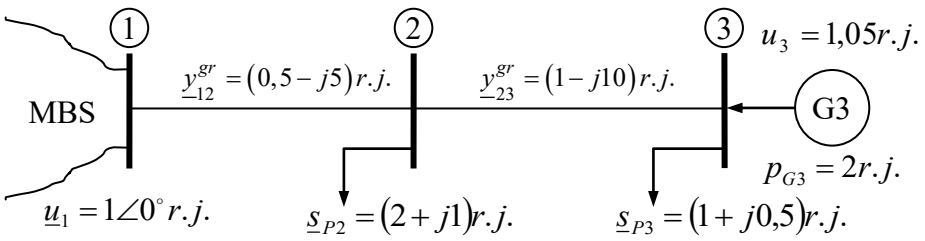
Odrediti tokove aktivnih snaga po granama 1–2 i 2–3 primjenom metode jednosmjerne struje (DC).