Други колоквијум,
Бања Лука, 4. фебруар 2019. године

Задатак (20 бодова)

За електроенергетски система приказан на слици 1, потребно је одредити:

а) матрицу адмитанси чворова $\mathbf{Y_{BUS}}$,
б) класификацију чворова мреже,
в) фазоре напона након прве итерације *Newton-Raphson*-овог поступка,
г) ток снаге P_{12} на основу података из прве итерације,
д) токове снага по свим гранама мреже коришћењем *DC* поступка.

Напомена: Приликом прорачуна усвојити да је базна снага $S_B = 100$ MVA, а базни напон $U_B = 220$ kV.

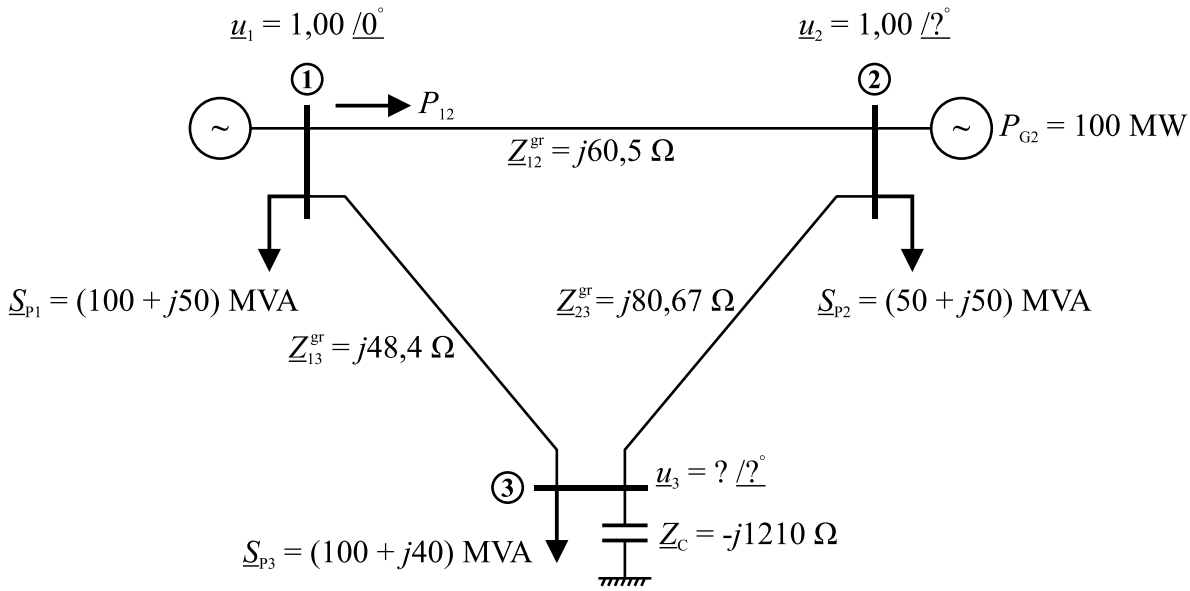

Слика 1 - Посматрани електроенергетски систем

Колоквијум се ради 120 минута!