	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	ЕЛЕКТРОКОВИНА трофазни асинхрони мотор ТИП: « T100LA4 » СЕРИЈСКИ БРОЈ: « C372897 »
Датум:	28.05.2020.	Подаци са натписне плочице:	2,2 kW; Δ 220 / Y 380 V; Δ 9 / Y 5,2 A; 50 Hz
Име и презиме:	Ђорђе Лекић, Немања Китић		спрега: ; побуда: ; cosφ: 0,79; 1420 o/min
Број индекса:	/ / /	Напомене:	Сви подаци су наведени за оглед кратког споја. D = 63,76 mm, m = 7 kg – подаци за одређивање момента укоченог ротора ($M_k = mgD/2$);
Назив вјежбе:	Испитивање трофазног асинхроног мотора у огледима празног хода и кратког споја		

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: U_{abk} [V]			Величина: U_{bck} [V]			Величина: I_{ak} [A]			Величина: I_{bk} [A]			Величина: P_{1k} [W]			Величина: P_{2k} [W]			Величина:			Величина:		
	α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k	
1	30	1		30	1		1,5	1		1,5	1		0	10		4	10							
2	40	1		40	1		2,1	1		2	1		0	10		7	10							
3	58	1		57	1		3	1		3	1		0	10		15	10							
4	76	1		76	1		4,1	1		4	1		1	10		28	10							
5	92	1		91	1		5	1		4,9	1		1	10		41	10							
6	112	1		110	1		6	1		6	1		3	10		61	10							
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

ЛЕГЕНДА:

U_{abk} , U_{bck} – ефективне вриједности напона између прикључака статора;

I_{ak} , I_{bk} – ефективне вриједности фазних струја статора;

P_{1k} , P_{2k} – снаге измјерене помоћу два ватметра у Ароновој спрези на прикључцима статора (скретање оба ватметра је било позитивно)

	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА	Испитана машина:	ЕЛЕКТРОКОВИНА трофазни асинхрони мотор ТИП: « T100LA4 » СЕРИЈСКИ БРОЈ: « C372897 »
Датум:	28.05.2020.	Подаци са натписне плочице:	2,2 kW; Δ 220 / Y 380 V; Δ 9 / Y 5,2 A; 50 Hz
Име и презиме:	Ђорђе Лекић, Немања Китић		спрега: ; побуда: ; cosφ: 0,79; 1420 o/min
Број индекса:	/ / /	Напомене:	R_{AB} = 6,14 Ω, R_{BC} = 6,24 Ω, R_{CA} = 6,29 Ω – отпорности између прикључака статора мјерена омметром;
Назив вјежбе:	Испитивање трофазног асинхроног мотора у огледима празног хода и кратког споја		

Резултати мјерења (α - скретање казаљке инструмента; k - константа инструмента)

Редни број мјерења:	Величина: U_{ab0} [V]			Величина: U_{bc0} [V]			Величина: I_{a0} [A]			Величина: I_{b0} [A]			Величина: P_{10} [W]			Величина: P_{20} [W]			Величина:			Величина:		
	α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k		α	k	
1	400	1		400	1		3,5	1		4	1		30	30		22	30							
2	380	1		380	1		3,1	1		3,5	1		25	30		18,5	30							
3	360	1		360	1		2,8	1		3,15	1		22	30		16	30							
4	340	1		340	1		2,5	1		2,8	1		18,5	30		14	30							
5	320	1		320	1		2,3	1		2,6	1		16,5	30		12	30							
6	300	1		300	1		2,1	1		2,3	1		14	30		10	30							
7	250	1		250	1		1,61	1		1,8	1		13	20		9	20							
8	200	1		200	1		1,22	1		1,34	1		8	20		5	20							
9	150	1		150	1		0,85	1		0,98	1		9	10		5,5	10							
10	100	1		100	1		0,56	1		0,63	1		4	10		2	10							
11	80	1		82	1		0,4	1		0,44	1		2,5	10		0,5	10							
12																								
13																								
14																								
15																								

ЛЕГЕНДА:

U_{ab0} , U_{bc0} – ефективне вриједности напона између прикључака статора;

I_{a0} , I_{b0} – ефективне вриједности фазних струја статора;

P_{10} , P_{20} – снаге измјерене помоћу два ватметра у Ароновој спрези на прикључцима статора (скретање једног ватметра је било негативно)